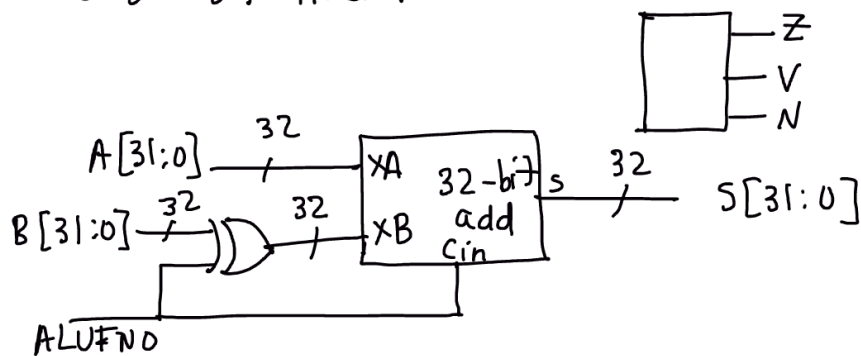


• 32-bit Adder




$$Z = S_{31} + S_{30} + \dots + S_0$$

$$V = A_{31} \cdot B_{31} \cdot \overline{S_{31}} + \overline{A_{31}} \cdot \overline{B_{31}} \cdot S_{31}$$

$$N = S_{31}$$

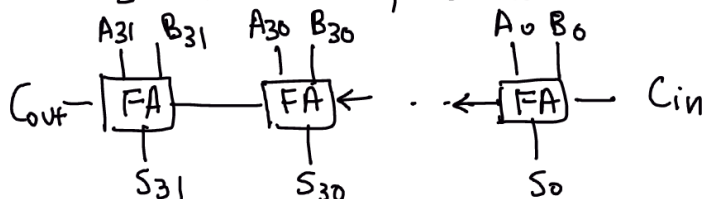To compute 1's complement of $B[31:0]$ do: $B_i \oplus 1$
For 32-bit add, cascade 32 ripple-carry FA



Full Adder: $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
 $C_{out} = (A \oplus B) \cdot C_{in} + A \cdot B$

• 32-bit Compare Unit

Comparison

$$A = B$$

$$A < B$$

$$A \leq B$$

Eqⁿ for LSB

$$LSB = Z$$

$$LSB = N \oplus V$$

$$LSB = Z + (N \oplus V)$$

ALUFN2

$$0$$

$$1$$

$$1$$


ALUFN1

$$1$$

$$0$$

$$1$$

Note: ALUFNO to force subtract

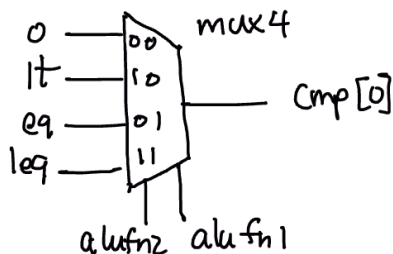

• 32-bit Boolean Unit

Operation

AND

OR

XOR

"A"


ALU FN

$$1000$$

$$1110$$

$$0110$$

$$1010$$

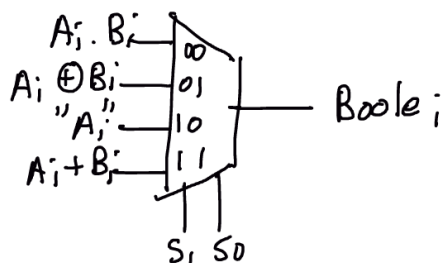

Truth Table for S_1, S_0

ALUFN [3:0]

$$1000$$

$$1110$$

$$0110$$

$$1010$$

$$S_1 \quad S_0$$

$$0 \quad 0$$

$$1 \quad 1$$

$$0 \quad 1$$

$$1 \quad 0$$

$$S_0 = AF_3 \cdot AF_2 \cdot AF_1 \cdot \overline{AF_0} + \overline{AF_3} \cdot \overline{AF_2} \cdot \overline{AF_1} \cdot AF_0$$

$$S_1 = AF_3 \cdot \overline{AF_2} \cdot AF_1 \cdot \overline{AF_0} + AF_3 \cdot \overline{AF_2} \cdot \overline{AF_1} \cdot \overline{AF_0}$$

• 32-bit Shifter

ALU FN Encoding
Operation

SHL

SHR

← SRA

With sign extension

ALU FN [1:0]


00

01


11

Shift $a[31:0]$ based on 5 low order bits of $b[31:0]$


• Left Shifter

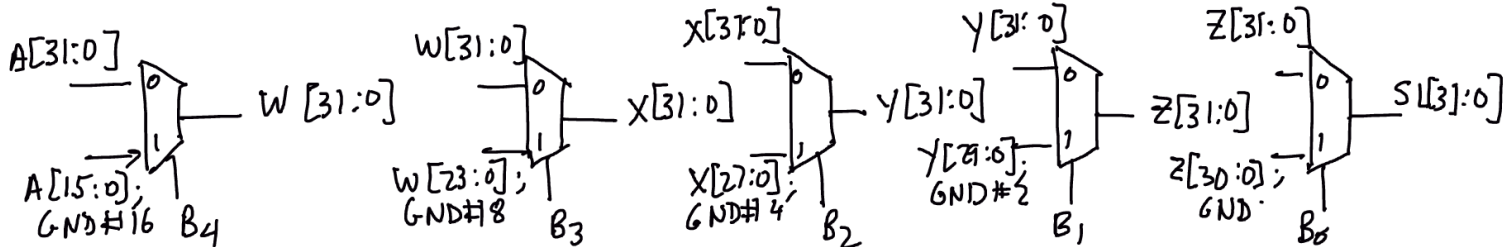


• Right Shifter

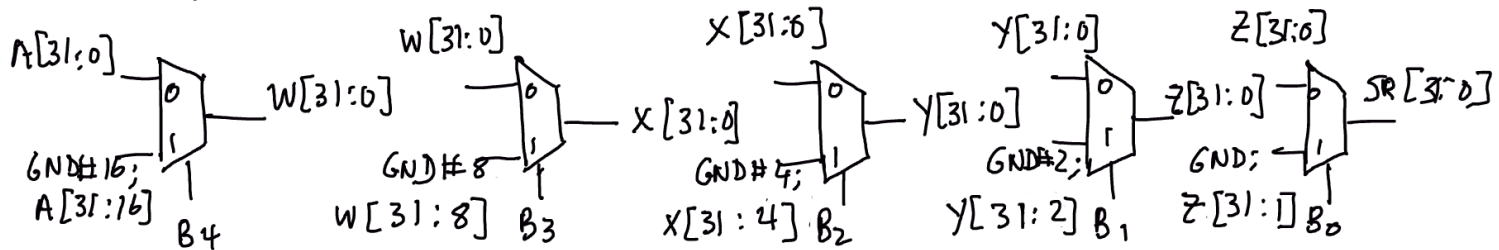

• Right Shifter w/ Sign Extension

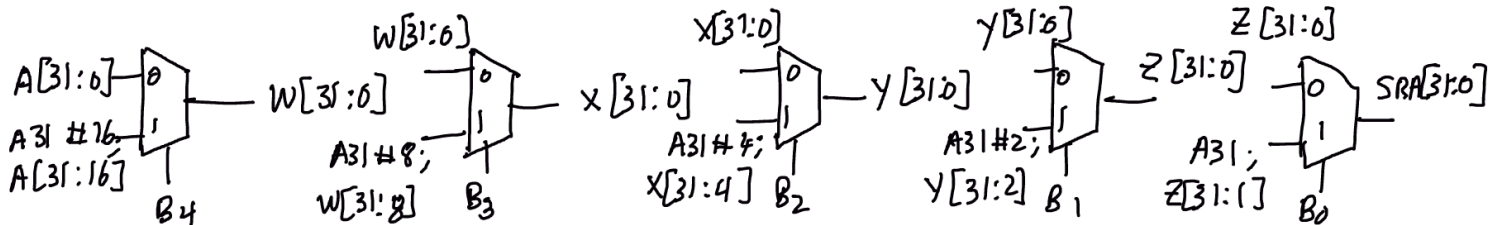

Composite Shifter

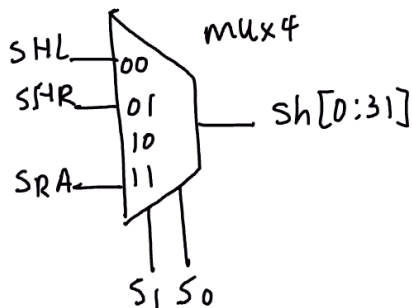

• ALU (without Multiplier)

